

Disciplina: _____

Alunos: _____

Data: ____ / ____ / ____

Crie um circuito com 4 entradas que tenha:

- uma saída que indica se todas as entradas estão altas;
- uma saída que indica se todas as entradas estão em '0';
- uma saída que indica se duas ou mais entradas estão baixas;
- uma saída que indica se exatamente três entradas estão em '1';
- uma saída que indica se qualquer uma das saídas acima estão altas.