

Disciplina: _____

Alunos: _____

Data: ____ / ____ / ____

Construa o circuito para a equação:

$$y = ((ab)' + (ab)')' \cdot ((a+b)' \cdot (a+b)')$$

Depois de construído, tente reduzir essa equação.

Com a equação reduzida, monte o novo circuito e compare os resultados de ambos.