

Circuitos Digitais

Prof. Ricardo Pedroni

ricardopedroni@utfpr.edu.br

www.rpedroni.com.br

Máquinas de Estados

Prof. Ricardo Pedroni

ricardopedroni@utfpr.edu.br

www.rpedroni.com.br

Ementa

- Lembre!
- Circuitos Combinacionais x Sequenciais
- Otimização de Circuitos
- Projeto de Circuitos
-

Ementa

- Introdução
- Tipos de Máquinas
- Procedimento de Projeto
- Estilos de Codificação dos Estados
- O Problema de Sub/Sobre Especificação
- O Problema de “State Bypass”
- Máquinas Temporizadas

Máquinas de Estados

FSM

- Circuitos digitais podem ser classificados como:
 - Combinacionais: saída depende somente da entrada neste momento
 - Sequenciais: saída depende de estado anterior do sistema
- Máquinas de Estados (**FSM** → Finite State Machines) é uma terceira categoria?
 - **Não.** É uma técnica de projeto para circuitos sequenciais.

FSM


- Esta técnica é recomendada para qualquer circuito sequencial?
 - Somente para certos circuitos sequenciais
 - Sem muitos estados (seria inviável enumerá-los caso contrário)
 - Bom exemplo: Controladores (de elevador, de câmera, de CPU, ...)
 - Mau exemplo: Contadores grandes (ex.: de 0 a 1000 → 1001 estados)

FSM


- O que é necessário para usar a técnica de FSMs?
 - Somente o **diagrama de transição de estados**
- O diagrama de transição de estados consiste de 3 elementos:
 - **Estados**: Lista de todos os estados possíveis do sistema
 - **Transições**: As condições de transição devem ser completas e complementares
 - **Saídas**: A lista deve ser a mesma em todos os estados (para hardware)

FSM

 
- Exemplos de Candidatos a técnica de FSMs:




Bem fraco
(uma espécie de contador)

 

 Fraco
(bem poucos estados, somente uma entrada)



 Forte
(mais estados, mais interconexões,
possivelmente mais do que uma entrada
e envolvendo tempo)




Bem forte
(vários estados, muitas interconexões, mais do que
uma entrada, possivelmente envolvendo
tempo)

FSM

- Representações para FSMs:
 - Do ponto de vista das especificações
 - Diagrama de transição de estados
 - Do ponto de vista do hardware
 - Seção combinacional + seção sequencial

FSM

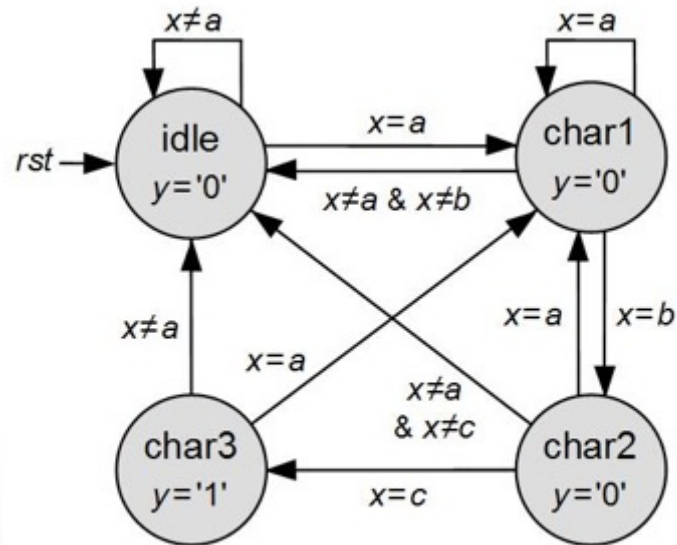- Exemplo: detector de padrão “abc”
 - Diagrama de transição → Estados, transições, saídas



“abc” detector


FSM

- Representações para FSMs:
 - Do ponto de vista das especificações
 - Diagrama de transição de estados
 - Do ponto de vista do hardware
 - Seção combinacional + seção sequencial

FSM


- Do ponto de vista do hardware
 - Seção combinacional + seção sequencial

Diagrama de transição de estados

 


"abc" detector

Diagrama do hardware

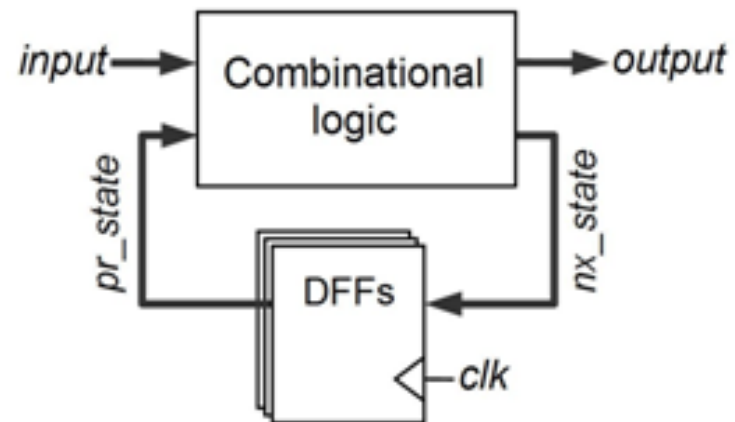

FSM

- Exemplo

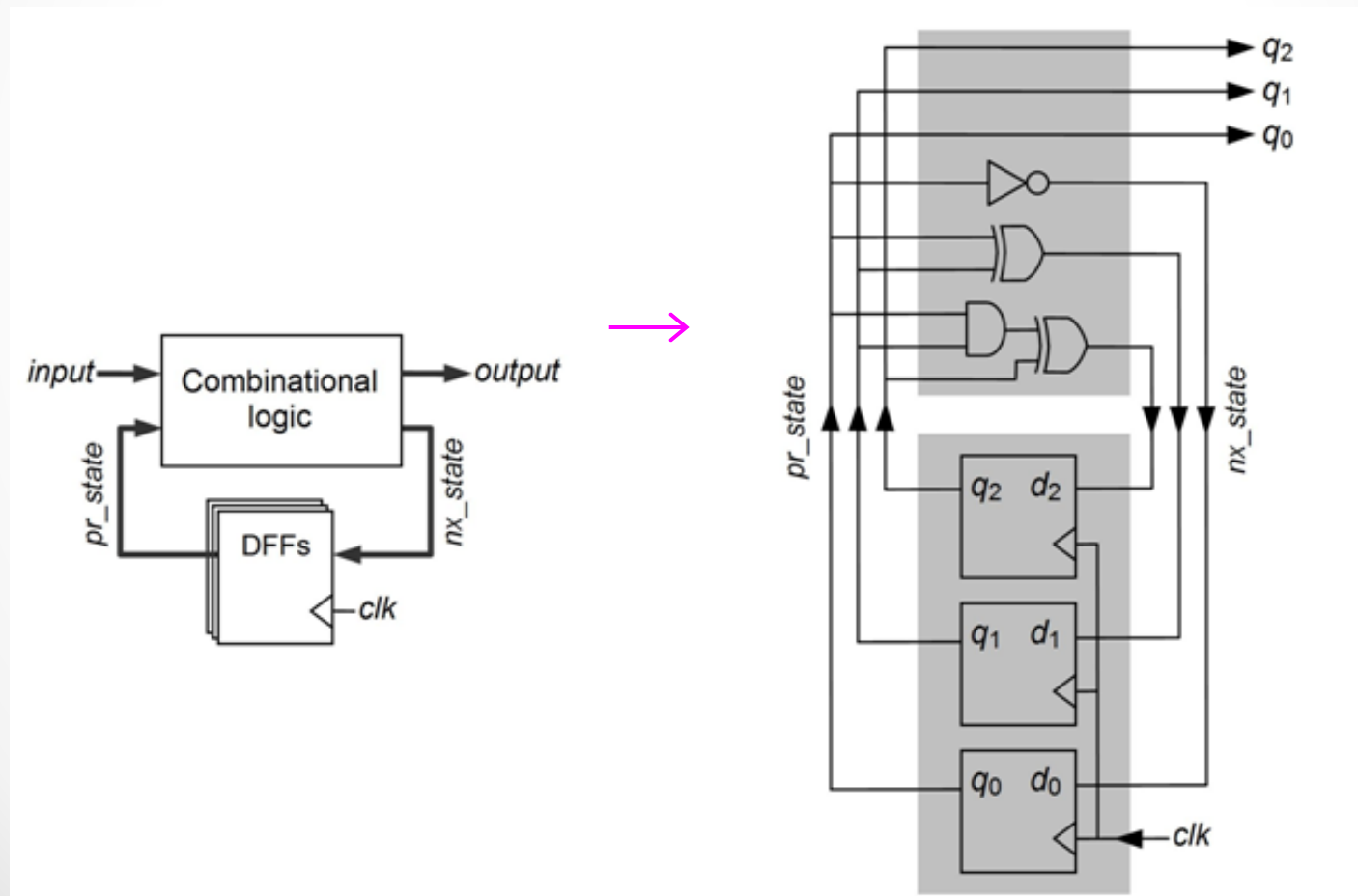


Tipos de Máquinas

Tipos de Máquinas


- Existem dois tipos de FSMs
 - **Moore** → Saída só depende do estado em que a máquina está
 - **Mealy** → Saída depende do estado da máquina e também da entrada
- Logo:
 - **Moore** é sempre síncrona; **Mealy** pode ser assíncrona.
 - Usa-se **Mealy** quando quer-se efeito imediato da entrada sobre a saída

Tipos de Máquinas

 - Princípio de conversão de Moore para Mealy



- Exemplo

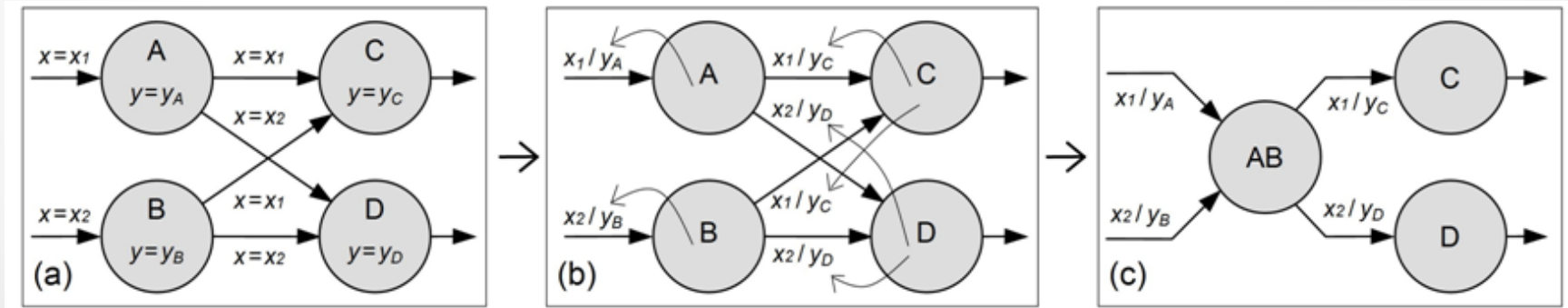

Tipos de Máquinas

- Dois estados são equivalentes (como A e B em (b) acima) quando:
 - As condições de transição são iguais
 - Os valores na saída são também iguais
- Número de estados da Mealy nunca será maior do que na Moore

FSM

- Para concluir:
 - Os benefícios da técnica FSM são:
 - Não precisa saber a priori o tipo de circuito a ser utilizado
 - É uma técnica sistemática (um método, sempre igual)
 - A solução será sempre, no mínimo, próxima de ótima


Procedimento de Projeto

Procedimento de Projeto

- Quatro passos:
 - **Passo 1:** Desenhe o diagrama de estados.
 - **Passo 2:** Escreva as tabelas-verdade para **nx_state** e **output**. Rearranje então as tabelas substituindo nomes por valores binários.
 - **Passo 3:** Obtenha as equações booleanas para **nx_state** e **output**.
 - **Passo 4:** Desenhe o circuito, colocando todos os flip-flops (somente DFFs) na seção inferior e a lógica combinacional (para as equações derivadas acima) na seção superior.


Procedimento de Projeto

 - Exemplo
 - Detector da sequência “010” sem overlap




Procedimento de Projeto

 - Exemplo
 - **Passo 1:** Diagrama de Transição



Procedimento de Projeto

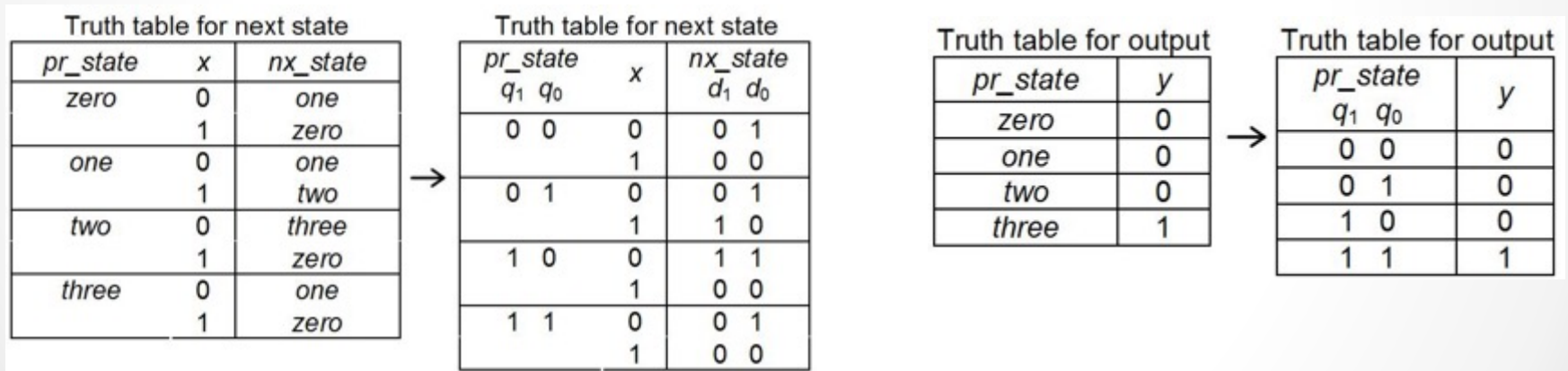- Exemplo
 - **Passo 2:** Tabelas Verdade e Codificação



Procedimento de Projeto

- Exemplo
 - **Passo 3:** Mapas-K e Equações

Karnaugh for d_1 :

	$q_1 q_0$			
x	00	01	11	10
0	0	0	0	1
1	0	1	0	0

$$d_1 = q_1' \cdot q_0 \cdot x + q_1 \cdot q_0' \cdot x'$$

Karnaugh for d_0 :

	$q_1 q_0$			
x	00	01	11	10
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0

$$d_0 = x'$$


Karnaugh for y :

	q_1	
q_0	0	1
0	0	0
1	0	1

$$y = q_1 \cdot q_0$$

Procedimento de Projeto

- Exemplo
 - **Passo 4:** Circuito

 

Procedimento de Projeto

- Lembrando:
 - 4 passos
 1. Diagrama de Transição (+importante!)
 2. Tabelas Verdade e Codificação
 3. Equações
 4. Circuito




Estilos de Codificação dos Estados

Codificação

- Estilos de Codificação

- Sequencial
- Gray
- Johnson
- One-hot
- Definido pelo Usuário

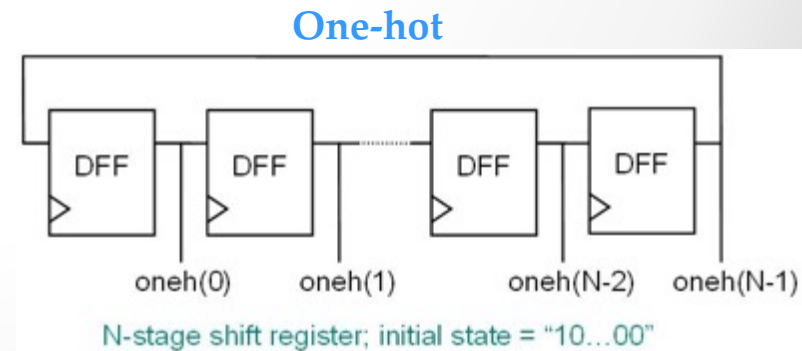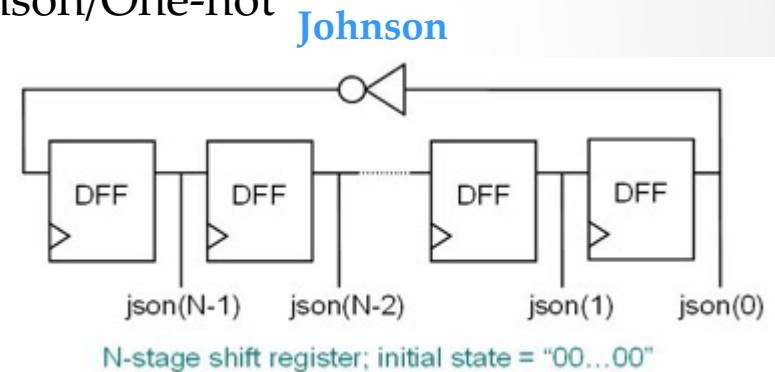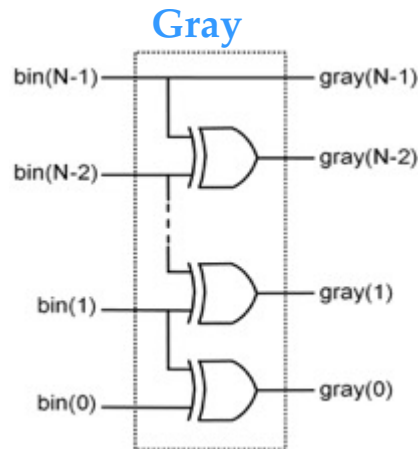Exemplos: Contadores
Gray/Johnson/One-hot



Codificação

- Estilos de Codificação
 - Quantos estados podem ser codificados com $N=4$ FF usando:
 - Código Sequencial
 - Código Gray
 - Código Johnson
 - Código One-hot

Codificação

- Estilos de Codificação

FSM encodings (for 4-bit systems)					
Sequential		Gray		Johnson	One-hot
0000	1000	0000	1100	0000	0001
0001	1001	0001	1101	1000	0010
0010	1010	0011	1111	1100	0100
0011	1011	0010	1110	1110	1000
0100	1100	0110	1010	1111	---
0101	1101	0111	1011	0111	---
0110	1110	0101	1001	0011	---
0111	1111	0100	1000	0001	---
Total=16 states		Total=16 states		Total=8 states	Total=4 states

Codificação

- Estilos de Codificação
 - Código sequencial ou Gray
 - Número de flip-flops é mínimo
 - Lógica combinacional pode ser um pouco maior e mais lenta
 - Código one-hot
 - Maior número de flip-flops
 - Lógica combinacional pode ser um pouco menor e mais rápida
 - Código Johnson
 - Intermediário aos acima

Problema de Sub & Sobre Especificação


Sub & Sobre Especificação

- As condições de transição devem ser realmente complementares. Cuidado ao projetar sua FSM para não ter condições:
 - **Sub-especificadas:** com condições não cobertas
 - **Sobre-especificadas:** com condições cobertas mais do que uma vez

Sub & Sobre Especificação

- Exemplo

Assumido:
 $x = \{0, 1, 2\}$

 


Consequências:

- Inferência de latches
- Next state é acidental


Corrigido

 (caso que faltava
foi assinalado à
transição AA)



Corrigido

 
(caso que faltava
foi assinalado à
transição AB)



Sub & Sobre Especificação

- Exemplo

Assumido:
 a e b são sinais
de um bit

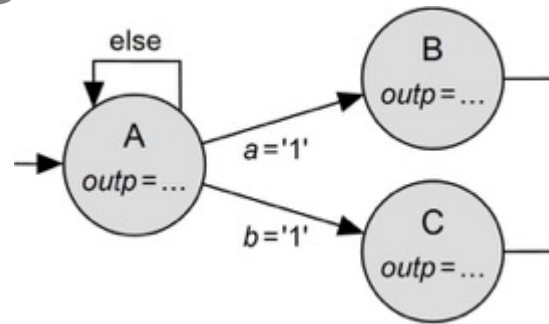


Consequência:

- Next state é acidental

Corrigido:


a tem prioridade
sobre b

 

Problema de "State Bypass"

State Bypass


- Exemplo: Alarme de Carro

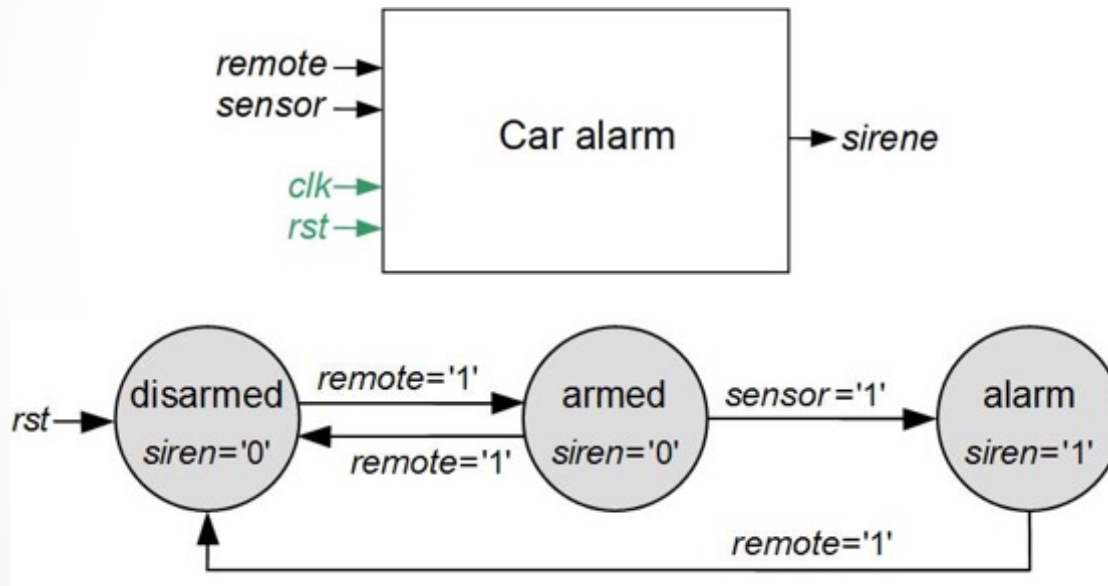


- O que ocorre se *remote* = '1' dura diversos ciclos de clock?

State Bypass


State-bypass:

 

Corrigido:
MESMO?

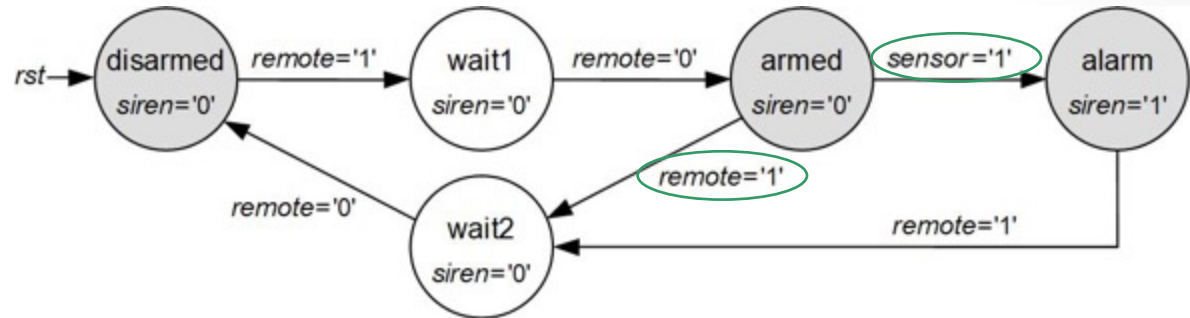

Final:

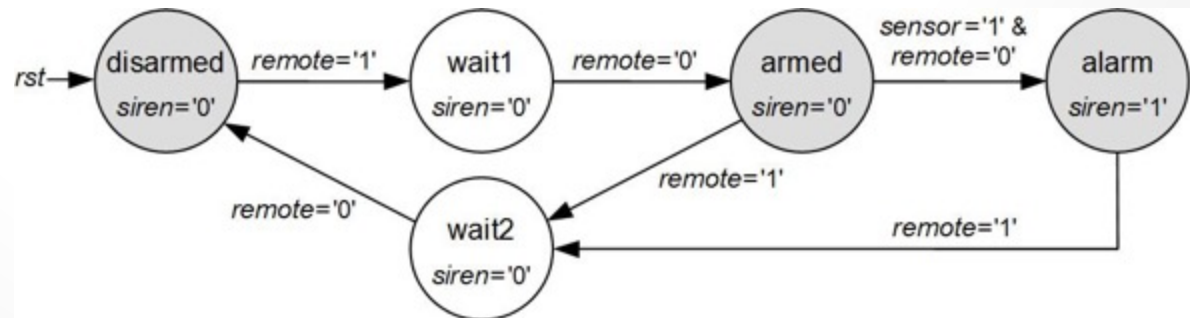

State Bypass


- O problema de State Bypass é uma análise de usabilidade e vai além de um problema “meramente” técnico
- O papel dx engenheirx é criar soluções não apenas que atendem o mínimo critério técnico mas também de usabilidade, orçamento, manutenabilidade, etc.

Máquinas Temporizadas


Máquinas Temporizadas

- Lembrar dos tipos de transições:
 - Condicional
 - Temporizada (caso especial da condicional)
 - Condicional-temporizada
 - Incondicional

Máquina regular (básica):

 

Máquina temporizada:

 

Máquinas Temporizadas


- Procedimento de projeto para máquinas temporizadas:
 - Utilize um timer para controlar o tempo
 - O timer é apenas um Contador simples
 - O timer é externo à máquina

Máquinas Temporizadas

- Procedimento de projeto para máquinas temporizadas:
 - Remova o timer da FSM e use sua saída como uma entrada qualquer da FSM
 - O timer e a FSM são independentes mas o timer irá ser controlado pelos valores de **pr_state** e **nx_state** da máquina

Máquinas Temporizadas



Arquitetura
resultante:

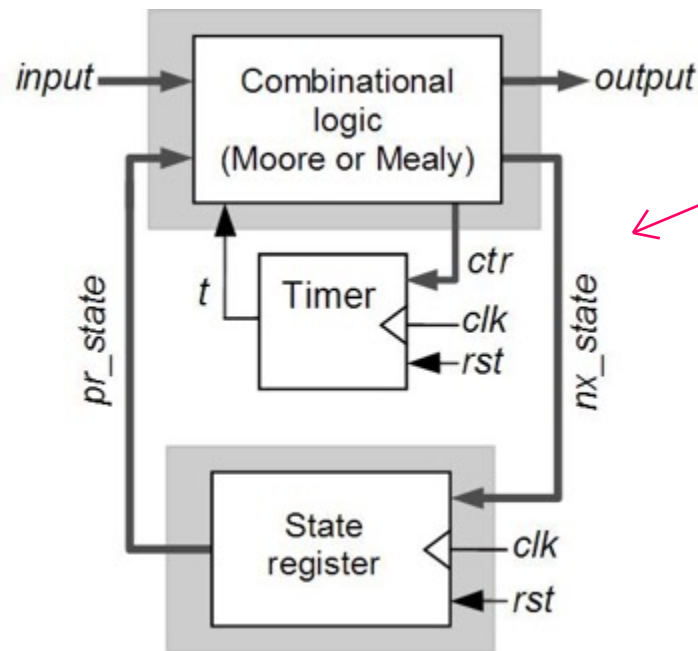

IMPORTANTE:
A FSM é quem
controla o timer


Máquinas Temporizadas

Exemplo: Debounceador de chave

  

Estratégia de controle do timer:

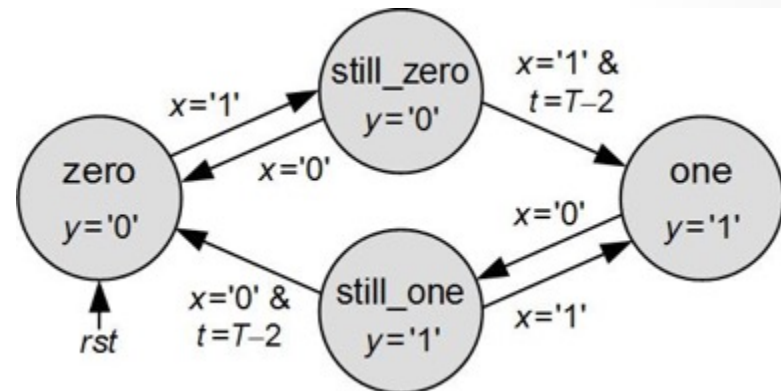- 1) Pare o timer quando ele atingir o valor monitorado.
- 2) Zere o timer quando a FSM mudar de estado.





Por que $T-2$?

Porque um ciclo de clock foi gasto na transição anterior.

Máquinas Temporizadas

Outro exemplo: Controlador de semáforo

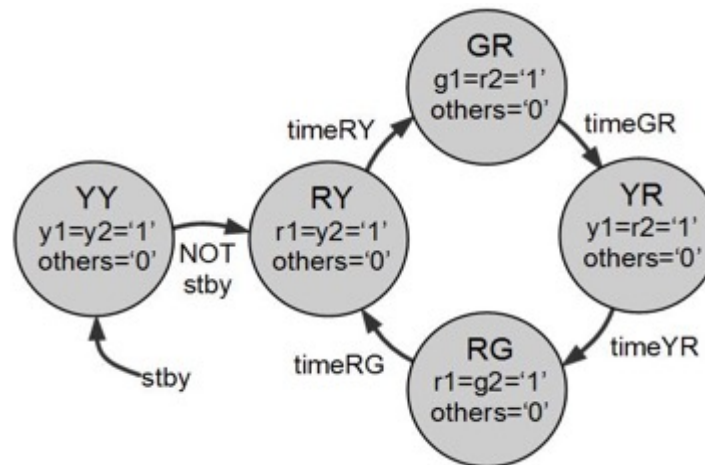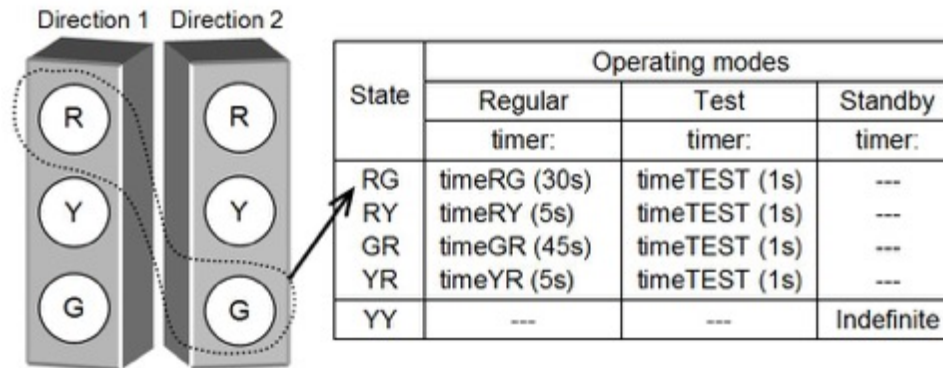

Conclusão

Conclusão

- FSM é uma técnica sistemática, com um passo a passo bem definido
- Não serve para todos os projetos – avaliar de antemão o uso
- Gera circuitos ótimos (ou próximo disso)
- FSM Regulares e FSM Temporizadas

O Fim.

Perguntas? Não?

Então palmas para o professor.