

Disciplina: _____

Alunos: _____

Data: ____ / ____ / ____

Construa todas funções das portas lógicas existentes utilizando somente NANDs.
Depois, repita essa construção usando apenas NORs.